

Laboratoire de systèmes logiques semestre automne 2022 - 2023

Laboratoire CHENILLARD

Informations générales

Le rendu pour ce laboratoire se fera **par groupe de deux**, chaque groupe devra rendre son travail.

Le laboratoire sera évalué sous la forme d'un quiz **individuel** à la fin de la dernière séance du laboratoire. La note sera ainsi pondérée par rapport à la qualité de votre circuit et surtout sur votre compréhension sur ce dernier qui sera évalué grâce au quiz, ciblé sur ce laboratoire.



N'oubliez pas de sauvegarder et d'archiver votre projet à chaque séance de laboratoire

NOTE 1 : Afin de ne pas avoir de pénalité pensez à respecter les points suivants

- Toutes les entrées d'un composant doivent être connectées. (-0.1 sur la note par entrée non-connectée)
- Lors de l'ouverture de Logisim, bien préciser votre nom en tant que User
- Ne pas modifier (enlever/ajouter/renommer) les entrées/sorties déjà placées
- Ne pas modifier le nom des composants déjà présents

NOTE 2 : Lors de la création de votre circuit, tenez compte des points suivants afin d'éviter des erreurs pendant la programmation de la carte FPGA :

- Nom d'un circuit \neq Label d'un circuit
- Nom d'un signal (Pin) \neq Label et/ou Nom d'un circuit, toutes les entrées/sorties doivent être nommées
- Les composants doivent avoir des labels différents

NOTE 3 : Nous vous rappelons que si vous utilisez les machines de laboratoire situées au niveau A, il ne faut pas considérer les données qui sont dessus comme sauvegardées. Si les machines ont un problème, nous les remettons dans leur état d'origine et toutes les données présentes sont effacées.

Objectifs du laboratoire

L'objectif principal de ce laboratoire est la réalisation d'un chenillard. Pour cela, vous devrez d'abord créer un certain nombre de composants puis les utiliser afin de concevoir le circuit principal

Ce laboratoire est noté. Vous devez rendre le projet Logisim et répondre à un quiz. Le quiz sera orienté de façon à pouvoir évaluer votre compréhension du laboratoire.

Outils

Pour ce laboratoire, vous devez utiliser les outils disponibles sur les machines de laboratoire (A07 / A09) ou votre ordinateur personnel avec Logisim installé.

⚠ La partie programmation d'une FPGA ne peut se faire que sur les ordinateurs présents dans les salles (A07/A09).

Fichiers

Vous devez télécharger à partir du site Cyberlearn le projet Logisim dédié à ce laboratoire.

Logisim fourni

Vous allez recevoir un projet Logisim qui contient la plupart des entités que vous allez réaliser dans le cadre de ce laboratoire. Vous devrez compléter ces entités afin de réaliser les fonctions demandées. De plus, ne modifiez surtout pas les noms des entrées/sorties déjà placées dans ces entités et n'ajoutez pas d'entrée/sortie supplémentaires.

Conseil sur l'organisation du laboratoire

Pour permettre un suivi de ce laboratoire, vous devez remplir le fichier Excel mis à disposition sous Teams.

Ce laboratoire se déroule sur **4 séances**, vous pouvez suivre l'organisation suivante pour gérer votre travail sur ce laboratoire :

| séance | Étape à terminer |
|--------|--|
| 1 | Registre à décalage 4 bits et Registre à décalage 8 bits |
| 2 | Timer |
| 3 | Chenillard |
| 4 | Simulation, intégration & validation |

1 CHENILLARD

Description


Un chenillard, et un système de décalage de bits **circulaire** (ce qui sort est réinjecté au début) permettant d'afficher une animation sur des LEDs

Chenillard

Le chenillard comprend :

- Un shift register (registre à décalage)
- Un timer
- Une partie contrôle

Composant Chenillard

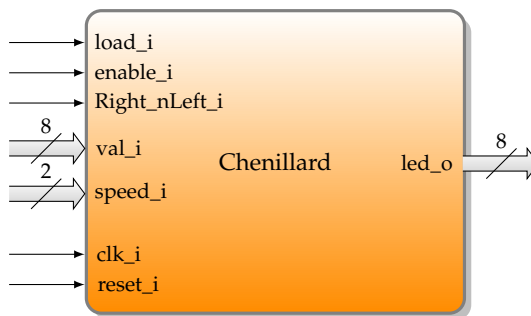

| Nom I/O | Description |
|---------------|---|
| load_i | Activation du chargement sur la sortie led_o |
| enable_i | Activation du fonctionnement du chenillard |
| Right_nLeft_i | Sens du décalage ('1' pour un décalage à droite, '0' pour un décalage à gauche) |
| val_i | Données à charger si l'utilisateur désire faire un chargement |
| speed_i | Fréquence du décalage |
| clk_i | Horloge du système, fréquence de 30MHz |
| reset_i | Reset asynchrone du système |
| led_o | Affichage du chenillard sur les leds |

Spécifications du chenillard

1. Après le **reset**, la sortie led_o est à 0x00
2. L'utilisateur charge une donnée à la sortie led_o en introduisant une valeur dans val_i et en activant l'entrée load_i quelle que soit la valeur de l'entrée enable_i
3. L'utilisateur désactive le chargement, en activant l'entrée enable_i le chenillard se lance entraînant un décalage des leds dans le sens indiqué par l'entrée Right_nLeft_i à une fréquence indiquée par l'entrée speed_i

Table de sélection de la vitesse de défilement du pattern du chenillard en Hz

| Valeur de speed_i | Fréquence de décalage du chenillard |
|-------------------|-------------------------------------|
| "00" | 4.0 Hz |
| "01" | 2.0 Hz |
| "10" | 1.0 Hz |
| "11" | 0.5 Hz |


Travail à effectuer

Note : Dans ce laboratoire, vous tiendrez compte des points suivants :

- Vous réalisez un système séquentiel, ce qui implique que **chaque composant synchrone** de votre circuit comporte une entrée **clk_i**.
- Lorsque vous avez plusieurs composants, vous relierez **toutes** les entrées **clk_i** à une **même horloge (clk_i)**.
- Dans un circuit, on ne modifie **JAMAIS** le signal d'horloge (**clk_i**). En d'autres termes, on ne connecte jamais un signal d'horloge (**clk_i**) à une porte logique. ("Gated clock")

Etape 1-a : Registre à décalage 4 bits

 Complétez le circuit shift_reg_4b que vous trouvez dans le projet Logisim.



| Nom I/O | Description |
|--------------|--|
| ser_r_i | Entrée série MSB du registre à décalage |
| ser_l_i | Entrée série LSB du registre à décalage |
| value_load_i | Valeur à charger dans le registre à décalage |
| mode_i | Sélection du mode du registre à décalage |
| clk_i | Horloge du système |
| reset_i | Reset asynchrone du système |
| val_o | Valeur stockée dans le registre à décalage |

Ce registre à décalage de 4 bits doit pouvoir en fonction de la valeur sur l'entrée mode_i :

- mode_i = 00 : garder son contenu (HOLD)
- mode_i = 01 : charger une donnée (LOAD)
- mode_i = 10 : décaler à gauche (SHL)
- mode_i = 11 : décaler à droite (SHR)

Le registre à décalage doit être réalisé à l'aide de **flip-flops D** et de **multiplexeurs**, comme vu dans le cours.

Etape 1-b : Registre à décalage 8 bits

Complétez le circuit shift_reg_8b que vous trouvez dans le projet Logisim en utilisant des registres à décalage de 4 bits (point 1-a) et en créant un ou des circuits intermédiaires si besoin.




| Nom I/O | Description |
|--------------|--|
| ser_r_i | Entrée sérielle MSB du registre à décalage |
| ser_l_i | Entrée sérielle LSB du registre à décalage |
| value_load_i | Valeur à charger dans le registre à décalage |
| mode_i | Sélection du mode du registre à décalage |
| clk_i | Horloge du système |
| reset_i | Reset asynchrone du système |
| val_o | Valeur stockée dans le registre à décalage |

Utilisez le mode simulation pour valider son fonctionnement.

Etape 2 : Timer

Compléter le circuit timer_28b que vous trouvez dans le projet Logisim **sans** utiliser le composant «compteur» de Logisim, mais comme vu en cours.

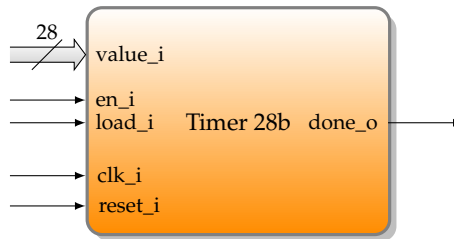Ce circuit sera un timer 28 bits qui comprend :



| Nom I/O | Description |
|---------|---------------------------------------|
| value_i | Valeur du compteur |
| en_i | Enable synchrone du compteur |
| load_i | Chargement synchrone de la valeur |
| clk_i | Horloge du système |
| reset_i | Reset asynchrone du système |
| done_o | Flag indiquant que le compteur a fini |

Avec une fréquence d'horloge (**clk_i**) de 30MHz, à vous de calculer le nombre de cycle à attendre pour qu'il corresponde à une fréquence de 4, 2, 1 et 0.5 Hz

Pour la simulation, utilisez une valeur beaucoup plus petite (6, par exemple).

Etape 3 : Chenillard

Complétez votre composant chenillard avec les composants **registre à décalage 8bits** et **timer** créés précédemment et en y ajoutant le nécessaire (portes logiques, bascules).

Etape 4 : Simulation

Testez votre chenillard en simulation et relevez le chronogramme pour vérifier si le fonctionnement est conforme aux spécifications.

Etape 5 : Intégration/Validation

Avant d'alimenter la carte, il faut tout d'abord régler l'oscillateur qui fournira l'horloge à notre carte. Cela se fait en modifiant la configuration des curseurs de DS1. Ceux-ci doivent être réglé comme sur l'image, à savoir : **ON ON OFF OFF ON**. Cela permettra de régler la fréquence de l'oscillateur à 30MHz.



FIGURE 1 – configuration de l'horloge sur la carte MAX-V

Pour l'intégration sur carte, utilisez le composant MAXV_CHENILLARD.

Intégrez le projet MAXV_CHENILLARD avec le but de programmer un circuit programmable et tester votre Chenillard. Utilisez la console d'interrupteurs pour donner l'entrée "val_i", les dip-switch de la carte Max V pour indiquer les autres entrées et les LEDs sur la console d'interrupteurs pour afficher les sorties du système. Lors de la programmation, dans le menu « FPGA commander », sélectionner la carte MAX_V_CONSOLE (Choose target board).

Faites valider le fonctionnement par l'assistant.

Rendu

Pour ce laboratoire, vous devez rendre :

— votre fichier .circ

Vous devez déposer les rendus sur Cyberlearn jusqu'à la date indiquée dans l'espace de rendu consacré à votre classe. Ainsi, vous recevrez un feedback dans le courant de semaine suivante.

CONSEIL : Faire une petite documentation sur cette partie vous préparerait directement pour le quiz et vous fera directement un résumé pour l'examen.